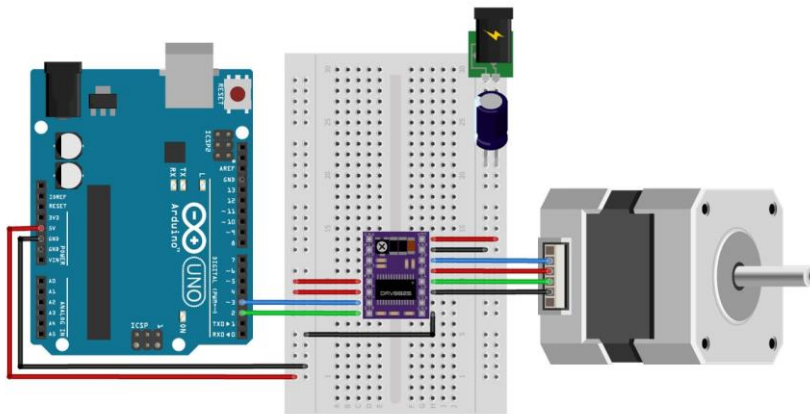


Testování

testování nejde dobře. Kablíky napájející stepper motor jsou samostatně a nešli dát vedle sebe s izolací. Při testování nejspíše dotýkaly a předpokládám, že se spálil stepper driver drv8825. Ani při přidání neprofesionální izolace ala útržky papírků se motor odmítá točit. Poučení do budoucna je si sehnat správný kabel, aby se nic nedotýkalo a taky kondenzátor proti napěťovým špičkám, který u tohoto pokusu chybí.

Schéma zapojení



fritzing

